

Organización de Computadoras

CURSO 2021

TURNOS RECURSANTES

CLASE 3 – CIRCUITOS COMBINATORIOS Y SECUENCIALES

Resumen de clase 3

- ▶ Lógica digital.
- ▶ Álgebra de Boole.
- ▶ Circuitos Lógicos Combinacionales
- ▶ Circuitos Lógicos Secuenciales
- ▶ Registros y memorias

El nivel de lógica digital

- En un circuito digital están presentes dos niveles de tensión (alto y bajo) que se asocian a 2 valores lógicos:
 - Nivel bajo = 0
 - Nivel alto = 1
- Los circuitos electrónicos que se basan en el uso de señales eléctricas de 2 niveles se llaman circuitos digitales.


Algebra de Boole

- Para describir el comportamiento (análisis) o hacer el diseño (síntesis) de circuitos digitales, se pueden usar herramientas matemáticas que faciliten el trabajo.
- Se requiere definir un conjunto de reglas algebraicas donde las variables y funciones sólo puedan adoptar valores binarios (0 - 1, verdadero-falso).
- Esa estructura algebraica que trata variables que pueden tener 2 valores se conoce como Algebra de Boole, en honor al matemático que la desarrolló.
- El álgebra de Boole permite analizar desde un punto de vista matemático los circuitos digitales.

El nivel de lógica digital


- La base de los circuitos digitales son las compuertas.
- Las compuertas son dispositivos electrónicos que pueden realizar distintas funciones con estos dos valores lógicos.
- Las compuertas básicas son:
 - AND
 - OR
 - NOT
 - NAND
 - NOR
- Cada compuerta tiene un símbolo para representarla, una notación para escribirla, y una lógica que implementa.

 Compuertas: símbolo y descripción funcional




A	X
0	1
1	0

$$X = \bar{A}$$

 


A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$X = \overline{A \cdot B}$$

 


A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$$X = \overline{A + B}$$

 

A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$X = A \cdot B$$

 

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$X = A + B$$

Algebra de Boole

7

- El álgebra de Boole define un conjunto de reglas.
- Usa las funciones: AND, OR y NEGACIÓN.
- La tabla siguiente contiene las propiedades básicas del álgebra de Boole, donde:
 - La función lógica AND se escribe como un \cdot .
 - La función lógica OR se escribe con un $+$
 - La función lógica NEGACIÓN se escribe como una raya horizontal encima de una variable.


Propiedades básicas del álgebra booleana

	AND	OR
Identidad	$1.A=A$	$0+A=A$
Nula	$0.A=0$	$1+A=1$
Idempotencia	$A.A=A$	$A+A=A$
Inversa	$A.\overline{A}=0$	$A+\overline{A}=1$
Conmutativa	$A.B=B.A$	$A+B=B+A$
Asociativa	$(A.B).C=A.(B.C)$	$(A+B)+C=A+(B+C)$
Distributiva	$A+(B.C) = (A+B).(A+C)$	$A.(B+C) = A.B+A.C$
Absorción	$A.(A+B)=A$	$A+(A.B)=A$
De Morgan	$\overline{A.B}=\overline{A}+\overline{B}$	$\overline{A+B}=\overline{A}.\overline{B}$

Propiedades básicas del álgebra de booleana – Ejemplo

➤ Ejemplo: Identidad 1 . $A = A$

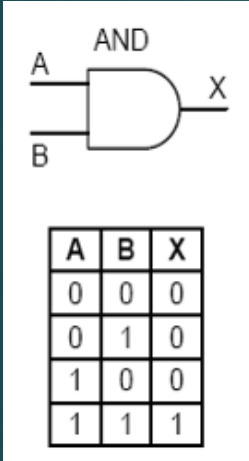➤ Considerando la tabla de la verdad de la AND tenemos:



A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$X = A \cdot B$

si: $B = 1$

entonces : $X = 0$ si $A = 0$

$X = 1$ si $A = 1$

es decir: $X = A$

➤ Una de las propiedades más importantes es la ley de De Morgan, porque es útil para resolver problemas.

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

y

$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

Aplicación Leyes de De Morgan

➤ Ejemplo: construir una NOT con NAND


Por definición de NAND : $F = \overline{A \cdot B}$

si hacemos: $B = A$ (unimos la entrada A a la entrada B)

Entonces: $F = \overline{A \cdot A}$

por de Morgan: $F = \overline{A} + \overline{A} = \overline{A}$

Quedando:

 

➤ Conclusión: si una compuerta NAND tiene las 2 entradas unidas, se comporta como un INVERSOR (NOT)

Aplicación Leyes de De Morgan

11

► Ejemplo: construir un OR con NAND


Por definición de OR: $F = A + B = \overline{\overline{A + B}}$

aplicando De Morgan : $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$

por lo tanto:

$$F = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$$

 Del ejemplo anterior: \overline{A} y \overline{B}




Circuitos Combinacionales o Combinatorios

- ▶ Un circuito combinatorio es aquel en el que la (o las) salida(o salidas) sólo depende (o dependen) de los valores presentes en las entradas.
- ▶ Si cambian las entradas, pueden cambiar las salidas.
- ▶ Los valores previos de las entradas no influyen en los valores de las salidas, solo importan los actuales.

Circuitos combinatorios - Tabla de la verdad

- ▶ El comportamiento de un circuito combinatorio se puede describir mediante una tabla binaria denominada Tabla de la verdad.
- ▶ Es una tabla donde:
 - ▶ En las columnas se representan las entrada(s) y salida(s).
 - ▶ En las filas se indican las diferentes combinaciones de las entradas y los valores que toma la salida para cada combinación de las entradas.
- ▶ Es obligatorio que se indiquen todas las combinaciones de las entradas.

 

Circuitos combinatorios - Tabla de la verdad

- Una variable binaria puede tener 2 valores: 0 y 1.
- 2 variables binarias pueden tener 4 posibles combinaciones:

0 0 0 1 1 0 1 1

- En general, n variables binarias pueden tener 2^n combinaciones distintas
- Quiere decir que si una función depende de n entradas, la función puede describirse totalmente con una tabla de 2^n renglones o filas (2^n combinaciones distintas).
- Para cada fila (o combinación de las entradas) se debe definir el valor de la función (0 o 1).

Diseño o síntesis de circuitos combinatorios

15

- El diseño o síntesis es el proceso de obtención de un circuito combinatorio que cumpla las reglas para las que es diseñado.
- Hay varias formas de diseñar o sintetizar circuitos combinatorios.
- Una estrategia (sistemática) se basa en el uso de la tabla de la verdad.

Síntesis de circuitos combinatorios

16

- Supongamos que tenemos que diseñar un circuito combinatorio como el siguiente:



- Para el proceso de síntesis usando la tabla de la verdad debemos realizar los siguientes pasos.

Síntesis de circuitos combinatorios

17

- 1) Escribir la tabla de verdad para la función a diseñar (deben estar todas las posibles combinaciones de las entradas y definidos los valores de la salida para cada combinación).
- 2) “Unir” con AND cada término (combinación de las entradas) que tiene un 1 en la columna de la salida con:
 - las entradas en 1 sin invertir, y
 - las entradas en 0 invertidas .
- 3) “Sumar” con OR todas las AND.

Síntesis de circuitos combinatorios

18

Problema:

Construir la tabla de verdad e implementar el circuito de una función booleana M , de tres entradas A , B y C , tal que $M=1$ cuando la cantidad de '1' en A , B y C es ≥ 2 y $M=0$ en otro caso.



Síntesis de circuitos combinatorios

19

1º: Construir la tabla de la verdad

A	B	C	M
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

1er

2do

3er

4to

Síntesis de circuitos combinatorios

20

2º: Unir con AND todas las filas con la función de salida en 1


Términos en 1:

1er término: $\overline{A}.B.C$

2do término: $A.\overline{B}.C$

3er término: $A.B.\overline{C}$

4to término: $A.B.C$

 

Síntesis de circuitos combinatorios

21

3º: Sumar con OR todas las AND

$$M = \overline{A}.B.C + A.\overline{B}.C + A.B.\overline{C} + A.B.C$$


Observar:

- Hay tantos términos como 1s en la tabla
- Cada término vale 1 para una única combinación de A, B y C
- En cada término, las variables que valen 0 en la tabla, se deben negar (es decir, invertir).

Síntesis – Resultado final

22
 
$$M = \bar{A}.B.C + A.\bar{B}.C + A.B.\bar{C} + A.B.C$$



Síntesis de circuitos combinatorios

23

Problema:

dada la siguiente tabla de la verdad, identificar la función.

A	B	M
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Función

$$M = \bar{A}B + A\bar{B}$$

$$\Rightarrow M = A \text{ XOR } B$$


Notas sobre circuitos combinatorios

24

- En un AND, basta que una de sus entradas sea 0 para que la función valga 0.
- En un OR, basta que una de sus entradas sea 1 para que la función valga 1.
- Hacer el XOR con 1 invierte el valor de la variable.
- Hacer el XOR con 0 deja el valor de la variable como estaba.

Otros circuitos combinatorios

 ➤ Ejemplo: analizar el siguiente circuito combinatorio



A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


➤ Resultado:

- S representa la suma aritmética de 1 bit
- C es el acarreo
- Circuito semisumador (Half adder)

Puertas lógicas en un chip

26

 - Puertas NAND en un circuito integrado (de baja escala de integración):




Ejemplo circuito combinatorio 1:

Multiplexor de 8 entradas

27

A	B	C	F
0	0	0	D_0
0	0	1	D_1
0	1	0	D_2
0	1	1	D_3
1	0	0	D_4
1	0	1	D_5
1	1	0	D_6
1	1	1	D_7

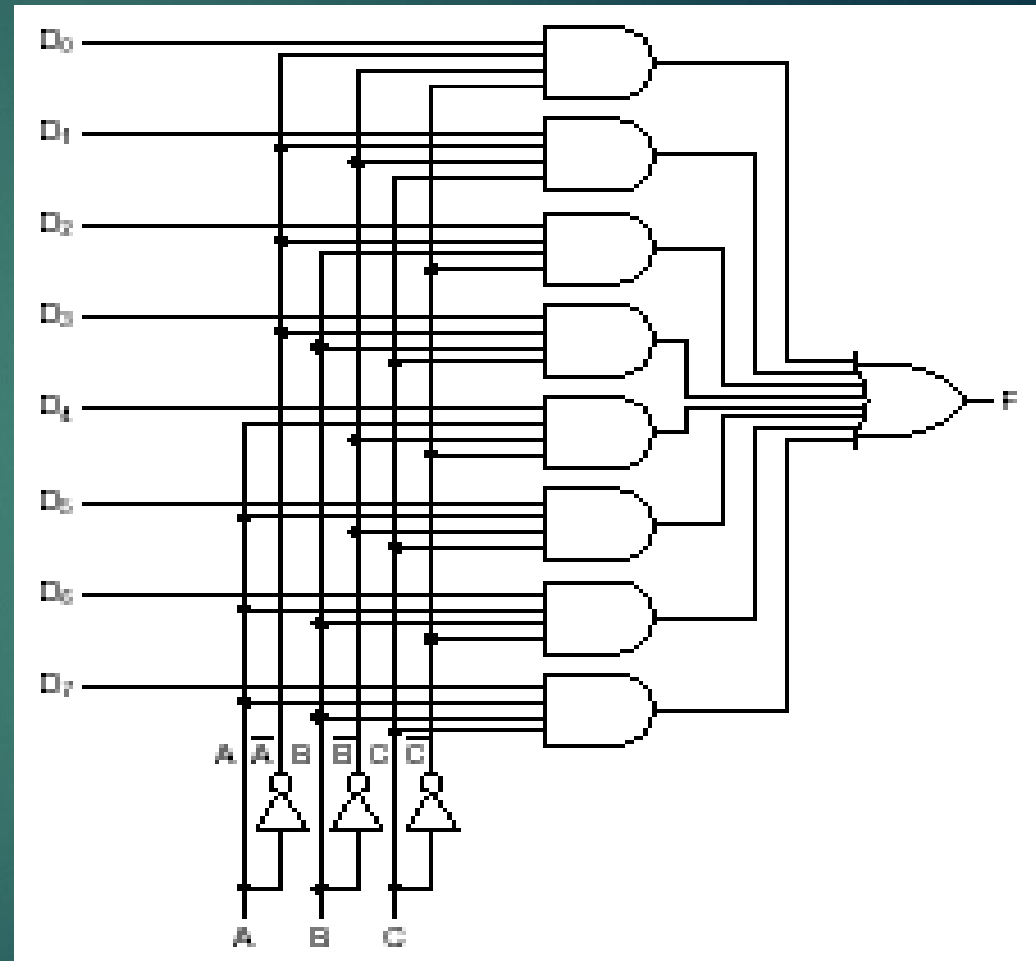


Según valor de entradas A, B y C
 $F = D_x$

Ejemplo circuito combinatorio 2:

Decodificador 3 a 8

28

 Para cada combinación de las entradas A, B y C sólo UNA de las salidas D_x vale '1'



Ejemplo circuito combinatorio 3:

Comparador de 4 bits

29

La salida es 1 si:


$$A_0 = B_0 \text{ y}$$

$$A_1 = B_1 \text{ y}$$

$$A_2 = B_2 \text{ y}$$

$$A_3 = B_3$$

Es decir : $A_i = B_i$

 

Ejemplo circuito combinatorio 4:

Desplazador de 1 bit


30

Si:

- $C = 0$, entonces las entradas D_i se desplazan un lugar a izquierda

y si:

 - $C = 1$, entonces las entradas D_i se desplazan un lugar a derecha




Ejemplo circuito combinatorio 5:

ALU de 1 bit


31

Según F_1F_0 será la función que se realizará sobre A y B.


F0	F1	Output
0	0	A.B
0	1	A+B
1	0	\bar{B}
1	1	suma con carry

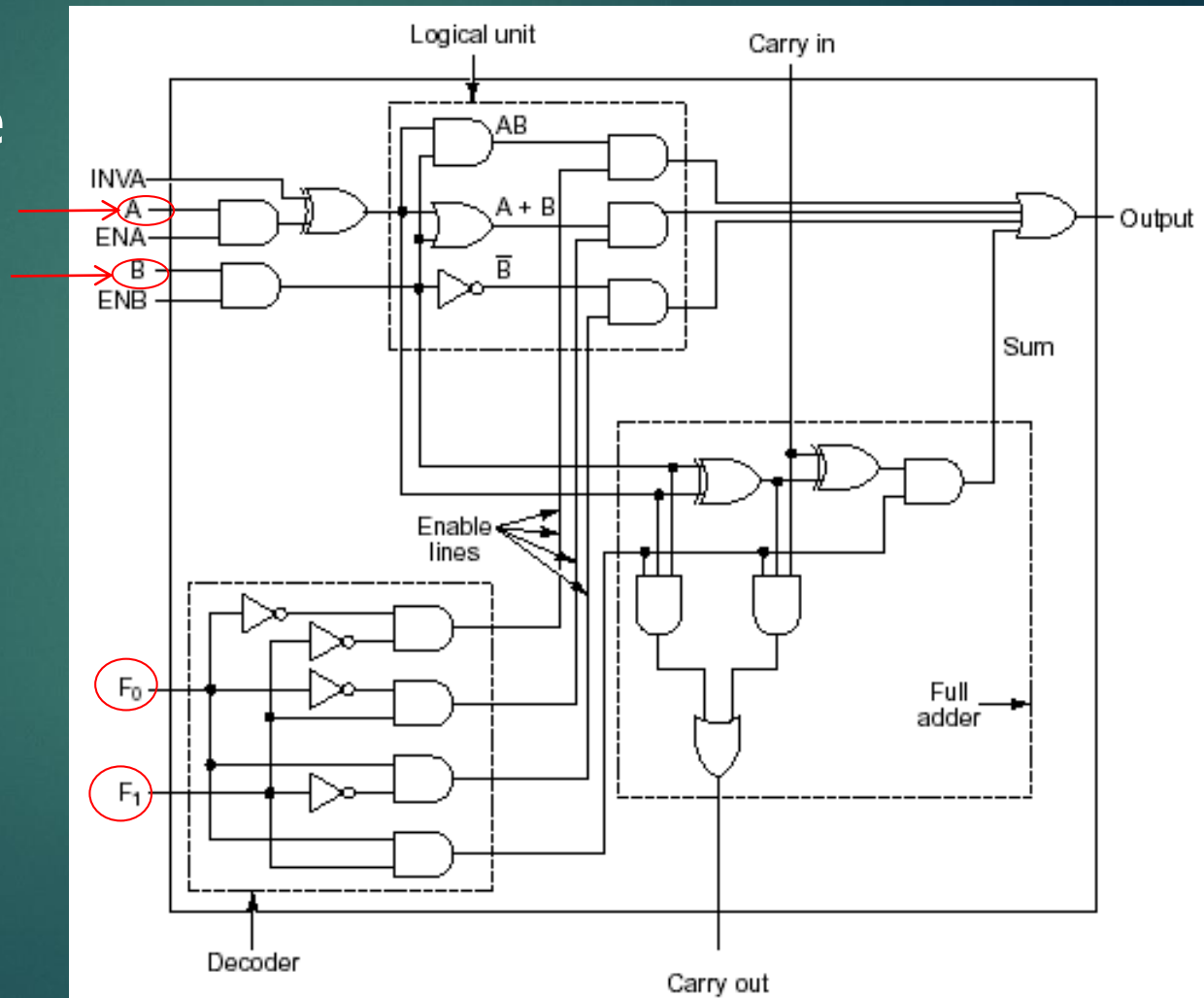

 Respuesta temporal de circuitos digitales



a	b	c	d
0	1	0	0
1	0	1	0

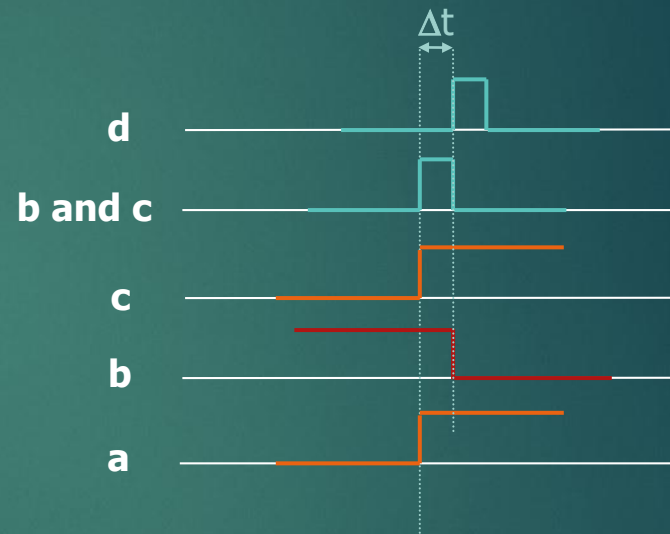

Δt : Retardo de compuerta

Suponemos que:

- 1) Los retardos en los cables son 0
- 2) Los retardos en las compuerta son todos iguales a Δt

Circuitos Secuenciales


33

- ▶ Los circuitos secuenciales son circuitos donde las salidas dependen tanto de las entradas como del “estado interno” del circuito.
 - ▶ ¿Qué es el estado interno del circuito?
- ▶ Los circuitos secuenciales tienen la característica de retener (“**almacenar**”) internamente valores.
- ▶ Estos valores internos pueden mantenerse aunque las entradas se hayan modificado: concepto de “almacenamiento”.

Circuito secuencial elemental

34

 - Para ver como se comporta un circuito secuencial, consideremos un circuito combinatorio con la salida conectada a una de las entradas.



- La ecuación lógica de este circuito es:

$$M = M + P$$

- Notar que en ningún circuito combinatorio una salida transportaba información hacia la entrada.

Respuesta del circuito secuencial elemental


35

Para analizar la respuesta de un circuito secuencial se debe hacer lo siguiente:

1er PASO: Partir de un estado cualquiera, usualmente uno fácil. Supongamos, por ejemplo: $P=0$ y $M=0$

entonces: $M = M + P = 0 + 0 = 0$

 El resultado es consistente con la suposición inicial.



Cumple con las condiciones de partida.


Respuesta del circuito secuencial elemental

36

2do PASO: cambiar alguna variable de entrada, y determinar los demás estados.

Si $P=1$ $M=M+P=1+1=1$

 El resultado es consistente con la suposición inicial. Cumple con las condiciones de partida.




Respuesta del circuito secuencial elemental

3er PASO: volver a cambiar alguna variable de entrada, y determinar los demás estados.

Si $P=0$ $M=M+P=1+0=1$

 El resultado es consistente con la suposición inicial. Cumple con las condiciones de partida.




Respuesta del circuito secuencial elemental

- Podríamos volver a cambiar alguna variable de entrada, y determinar los demás estados, pero el resultado siempre va a ser el mismo: $M = 1$
independientemente del valor de P.
- La salida queda en 1, porque no depende únicamente de P sino que también del valor que tenía M anteriormente.
- Conclusión: quedó “almacenado” el estado anterior ($P=1$).
- Inconveniente: una vez que la salida M toma el valor 1 no hay forma de volver a 0.

Circuito secuencial básico

39

 ➤ Veamos el circuito secuencial básico siguiente:



Ecuación lógica: $M = (M + P) \cdot \overline{B}$


Respuesta del circuito secuencial básico

Para el análisis del comportamiento del circuito secuencial básico aplicamos la misma metodología de antes.

1er paso: supongamos que $P=0$, $B=0$, y $M=0$

$$M = (M + P) \cdot \overline{B} = (0 + 0) \cdot 1 = 0$$

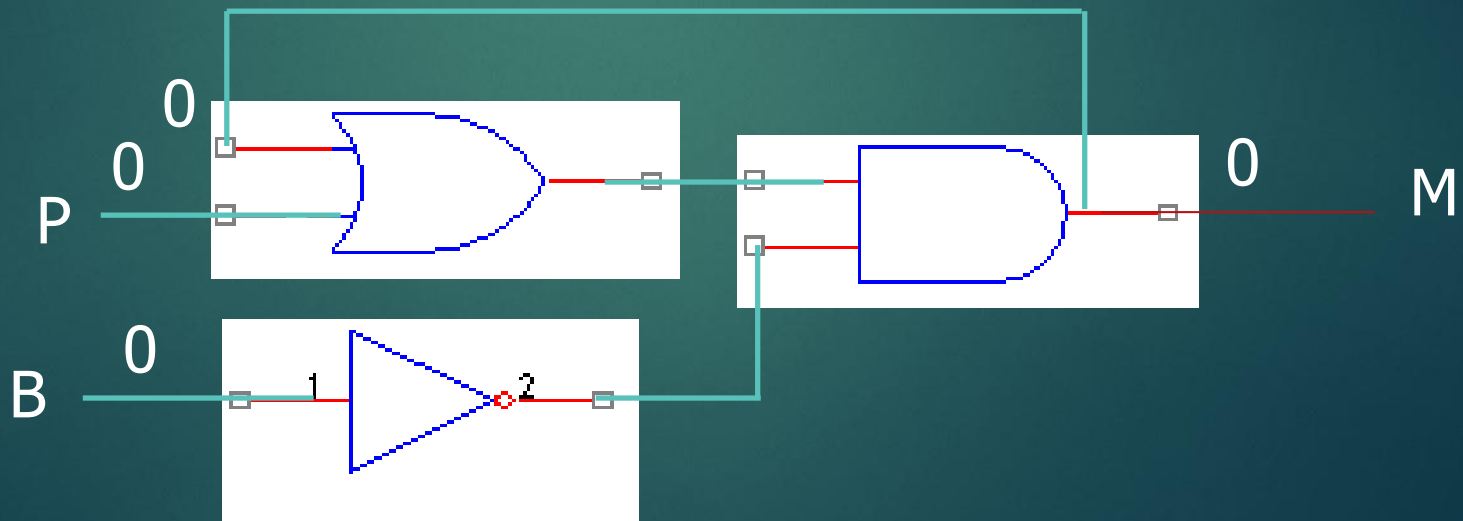Igual que en el circuito elemental, al principio si $P = 0$, $M = 0$.



Respuesta del circuito secuencial básico

41


2do paso: cambiamos una variable de entrada, por ejemplo P.

Si $P=1$ y $B=0$

(es decir cambiamos P, pero no cambiamos B)

$$M = (M + P) \cdot \overline{B} = (1 + 1) \cdot 1 = 1$$

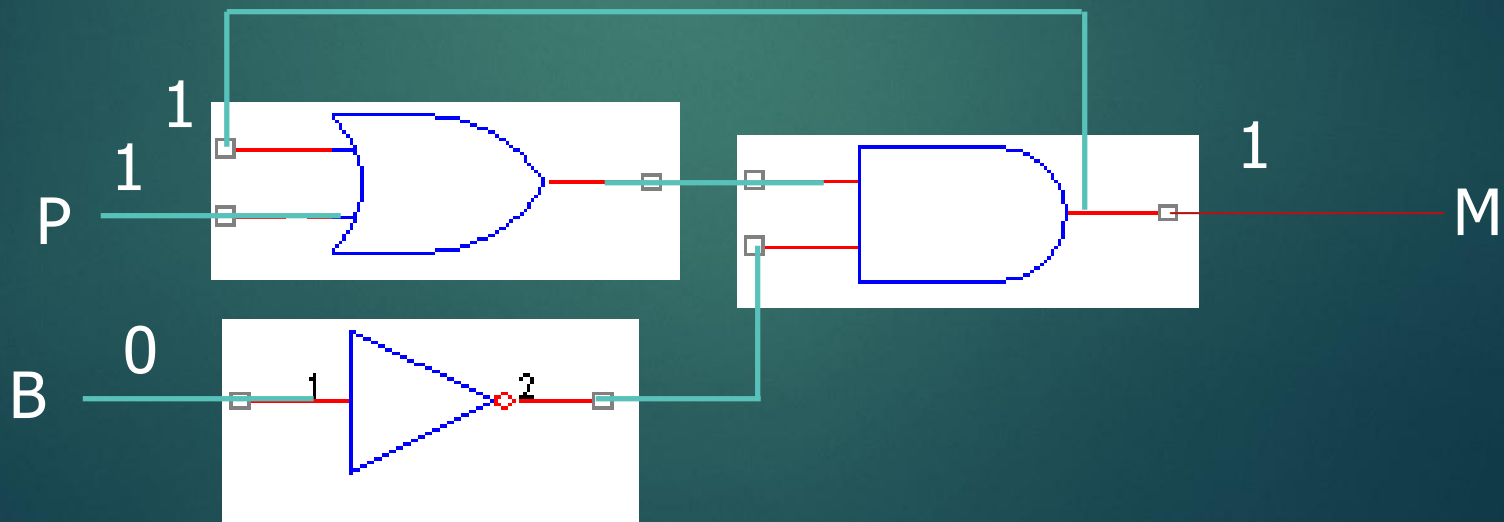igual que en el circuito elemental, si P cambia a 1, M cambia a 1.



Respuesta del circuito secuencial básico


3er paso: cambiamos nuevamente la variable de entrada P.

Si $P=0$ y $B=0$

(es decir cambiamos nuevamente P, pero no cambiamos B)

$$M = (M + P) \cdot \overline{B} = (1 + 0) \cdot 1 = 1$$

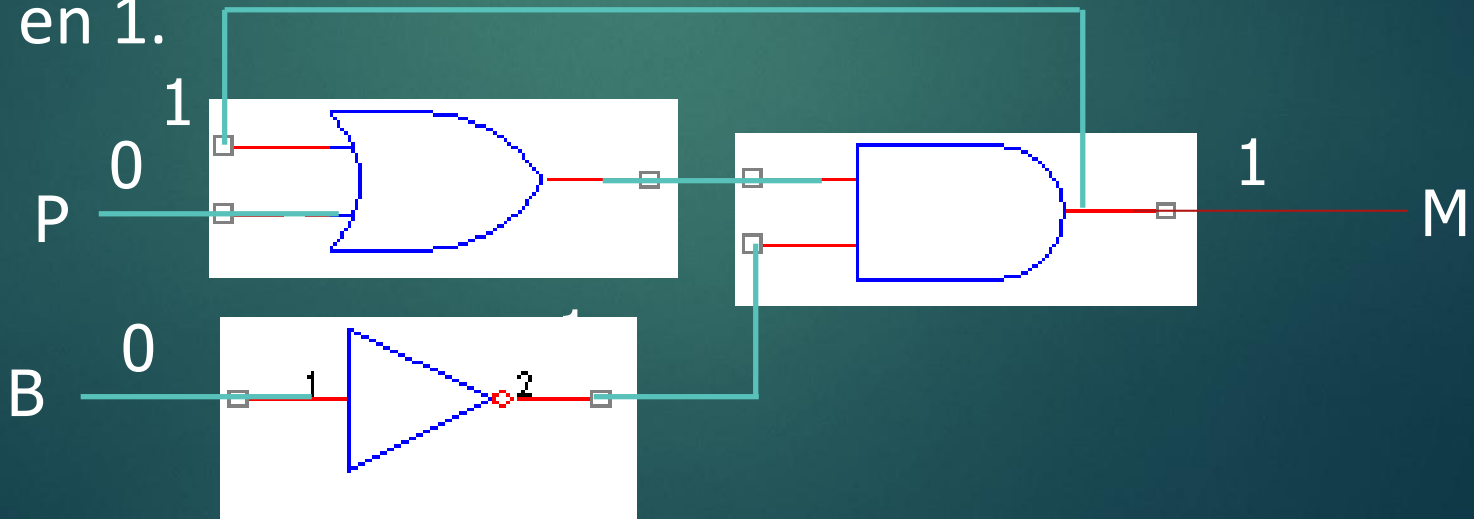igual que en el circuito elemental, si P vuelve a 0, M se mantiene en 1.




Respuesta del circuito secuencial básico

4to paso: ahora cambiamos la otra variable de entrada B.

Si $P=0$ y $B=1$

$$M = (M + P) \cdot \overline{B} = (1 + 0) \cdot 0 = 0$$

al cambiar $B = 1$, M vuelve a 0.

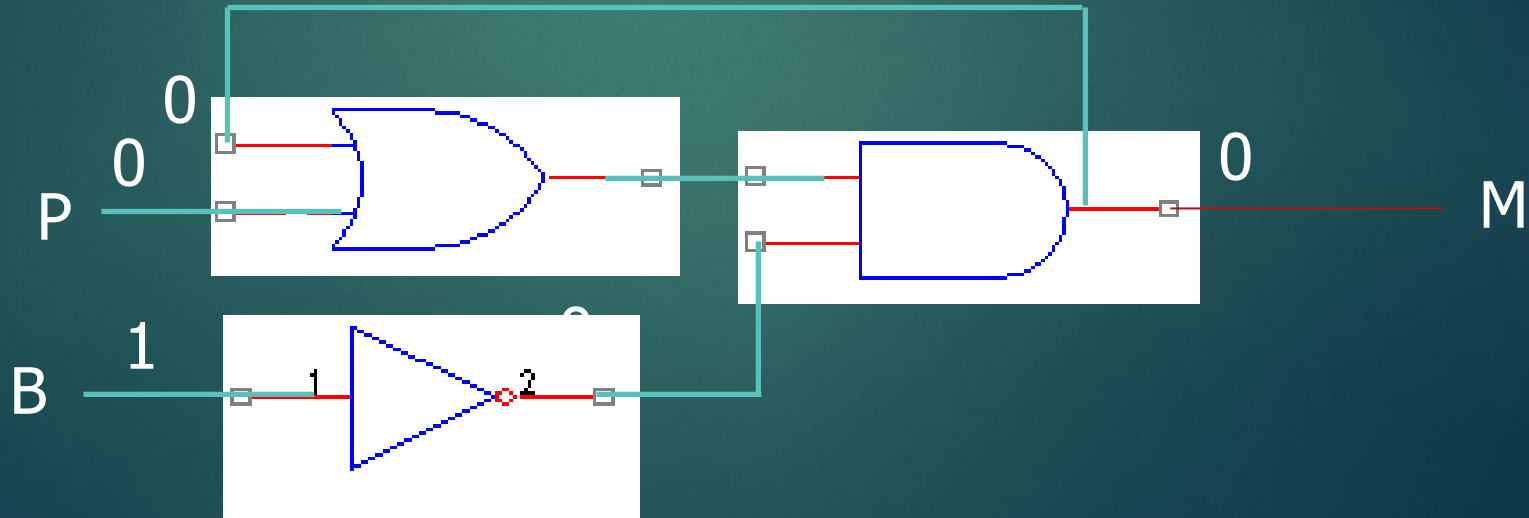


Respuesta del circuito secuencial básico

5to paso: cambiamos nuevamente la variable de entrada B.

Si $P=0$ y $B=0$


$$M=(M+P).B=(0+0).0=0$$

 - Conclusión: el circuito quedó con $P=0$, $B=0$, $M=0$, que es el estado inicial.



Circuito secuencial básico con un solo tipo de compuerta

 
- El circuito secuencial básico que usamos tiene 3 tipos de compuertas: NOT, OR y AND.
- Es mejor si el circuito básico usara una sola compuerta.



Circuito secuencial básico con un solo tipo de compuerta


Podemos modificar el circuito lógico anterior, sin alterar su funcionamiento, de la siguiente manera:

 - 1) Invertimos 2 veces, una a la salida de la OR (queda como NOR) y otra a la entrada de la AND.
- 2) El inversor lo pasamos a la entrada de la AND, quedando como NOR.




Circuito secuencial básico con un solo tipo de compuerta

El circuito anterior entonces queda:

 


 O bien, dibujado de una forma más estándar:



Flip Flop SR (FF SR)

 El circuito anterior se conoce como FF tipo SR:




Donde:

- Entrada P = entrada S (Set)
- Entrada B = entrada R (Reset)
- Salida \overline{Q} = salida normal
- Salida Q = salida invertida

Flip Flop SR (FF SR)

 - El FF SR tiene una tabla de verdad que describe su comportamiento:



S	R	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	Prohibido

$Q = Q_{n+1}$: Valor actual

$Q = Q_n$: Valor anterior

Flip Flop SR (FF SR)

Comentarios sobre el FF SR

- El FF SR tiene 2 salidas Q y \overline{Q} , que son complementarias, eso significa que : si $Q=0$ entonces $\overline{Q}=1$, y viceversa.
- La entrada S (Set) pone la salida Q en 1
- La entrada R (Reset) pone la salida Q en 0
- La combinación $S=1$ y $R=1$ está prohibida, es decir no se puede hacer (en realidad significa que el FF SR queda en un estado impredecible).
- Salida $Q = Q_{n+1}$ significa próximo estado
- Salida $Q = Q_n$ significa estado anterior, es decir la salida retiene el estado previo.


Análisis del Flip Flop SR (FF SR)

Para el análisis del comportamiento del circuito FF SR aplicamos la misma metodología de antes.

1er paso: si suponemos $S=0$, $R=0$

si $Q_n = 0$ (es decir si Q estaba en 0)

$Q_{n+1} = 0$ (es decir Q mantiene el 0)

 

S	R	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	Prohibido


Análisis del Flip Flop SR (FF SR)

1er paso (continuación)

y si $Q_n = 1$ (es decir si Q estaba en 1)

$Q_{n+1} = 1$ (es decir Q mantiene el 1)

 ➤ CONCLUSIÓN: Si S y R están en 0, la salida Q mantiene (“recuerda”) el estado que tenía antes.



S	R	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	Prohibido


Análisis del Flip Flop SR (FF SR)

2do paso: si suponemos $S=1$, $R=0$

$Q_{n+1} = 1$ (es decir la salida Q queda en 1, independientemente del estado que estaba antes)

3er paso: si volviéramos al estado inicial $S=0$, $R=0$, $Q_n = 1$

 $Q_{n+1} = 1$ (es decir la salida Q queda en 1)



S	R	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	Prohibido


Análisis del Flip Flop SR (FF SR)

4to paso: si suponemos $S=0$, $R=1$

$Q_{n+1} = 0$ (es decir la salida Q queda en 1, independientemente del estado que estaba antes)

5to paso: si volvemos a la condición inicial $S=0$, $R=0$, $Q_n = 0$

 $Q_{n+1} = 0$ (es decir la salida Q queda en 0)



S	R	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	Prohibido

Flip Flop SR (FF SR) como memoria

- El circuito mantiene la salida Q en 1 o en 0 aún cuando las entradas vuelven a 0.
- La salida Q no solo depende de la entrada sino también de Q_n , es decir del estado en que se encontraba anteriormente.
- La combinación $S=1$ y $R=1$ está prohibida.

S	R	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	Prohibido

Flip Flop como memoria

- Es decir, el circuito “memoriza” el estado en que se encontraba antes (0 o 1).
- Se puede decir que un flip-flop es una “memoria de 1 bit” (hay otros circuitos capaces de memorizar 1 bit).
- Se llama bi-estable porque el circuito posee sólo 2 estados posibles de funcionamiento, se queda en cada uno de ellos, salvo que las entradas provoquen un cambio.

Circuitos secuenciales sincrónicos y asincrónicos

57

- Los circuitos secuenciales pueden ser:
 - Asincrónicos: las salidas cambian cuando cambian las entradas (si corresponde).
 - Sincrónicos: las salidas cambian cuando cambian las entradas **y** una señal (de sincronización) lo habilita.

Sincronización


58

- La señal de sincronización es una referencia temporal llamada “reloj”.
- Permite definir el instante en el que ocurren los sucesos.
- En especial si los sucesos deben ocurrir simultáneamente.

Reloj (Clock o CK)

59

 - El reloj es una señal que cambia periódicamente entre 1 y 0 a intervalos regulares de tiempo.



- La señal de reloj se repite cada intervalo de tiempo T.
- T es el período del reloj
siendo $T=1/f$ y f, frecuencia del reloj.
- Si $f= 2\text{GHz} \Rightarrow T = 1/2 \times 10^9 = 0.5 \times 10^{-9} = 0.5\text{nseg}$

Flip-Flop SR sincrónico

- S y R son las mismas entradas de antes.
- Se agrega la entrada de reloj (CK).
- Solo pueden haber cambios si $CK = 1$.
- Si $CK = 0$, entonces las salidas no cambian.

 


Tabla de la verdad del FF SR

sincrónico

61

- La tabla del FF SR es similar a las anteriores con el agregado de la señal CK.
- Para el caso en que $CK=0$, no importan los el valor de S y R (indicado con x en la tabla).

CK	S	R	Q_{n+1}
1	0	0	Q_n
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	Prohibido
0	x	x	Q_n

Tipos de FF

62


- Existen diferentes tipos de FF, de acuerdo a como están conectadas sus entradas, y como actúan sus salidas.
- Los FF más comunes son:
 - Tipo S-R
 - Tipo D
 - Tipo J-K
 - Tipo T

Flip-Flop S-R

63

- Es el FF que hemos usado hasta ahora.
- En el FF S-R hay que actuar sobre 2 entradas diferentes (S y R) para cambiar de estado.
- No tenemos en cuenta la entrada CK, aunque sabemos como actúa sobre el FF.


S	R	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	Prohibido

 

Flip-Flop D

64

 
- El FF tipo D es un FF con una sola entrada de datos.
- Se puede pensar como un FF tipo S-R en el que la segunda entrada es la invertida de la primera.
- La ventaja que tiene es que se requiere una sola señal para cambiar la salida (y por lo tanto para almacenar 1 bit).
- El circuito es:



Flip-Flop D

65

 
- Como se puede apreciar de la tabla de la verdad del FF D, dado que tiene una sola entrada, no es posible que ocurra un situación de estado prohibido.



SIMBOLO

D	Q_{n+1}
0	0
1	1

Tabla de la verdad

 


S	R	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	Prohibido

- Comparar con la tabla de la verdad del FF S-R.
- El FF tipo D solo usa los $S=0$ $R=1$, y $S=1$ $R=0$.

Flip Flop J-K


66

 - El FF tipo J-K es un FF con 2 entradas de datos.
- Se puede pensar como un FF tipo S-R en el que se ha eliminado el estado prohibido de las entradas.
- La ventaja que tiene es que no tiene estados prohibidos.
- El circuito es:




Flip Flop J-K

 - Como se puede apreciar de la tabla de la verdad, el estado $J=K=1$ invierte el estado previo de la salida.



CIRCUITO

 

SIMBOLO

J	K	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q_n}$


TABLA DE LA
VERDAD

- Comparar circuito y tabla con el FF S-R.


Flip Flop T

68

 - ▶ Es un FF sin entradas de datos.
- ▶ Se puede pensar como un FF J-K con las 2 entradas conectadas a 1.
- ▶ La salida Q cambiará de 0 a 1, y de 1 a 0, en cada cambio de 0 a 1 de la entrada T (entrada de reloj).



Circuit

 


Symbol

J	K	Q_{n+1}
1	1	\bar{Q}_n

Flip Flop T


69

 - ▶ La salida Q cambiará de 0 a 1 y de 1 a 0 en cada pulso de la entrada T.
- ▶ El nombre de FF tipo T proviene de que la salida cambia (“Toggle”) alternativamente entre 1 y 0.



Registro de 1 bit básico (“Memoria” de 1 bit)

- Consideremos un FF D:

 


CK	D	Q
0	0	q
0	1	q
1	0	0
1	1	1

- Con la señal CK=1, la salida Q “copia” el valor D de la entrada. Con la señal CK=0, la salida “retiene” el valor que tenía previamente. Es decir, “memoriza” el valor de la entrada.
- Se puede decir que un FF D es un registro (o memoria) de 1 bit, porque puede almacenar solo 1 bit.

Registro de n bits básico

71

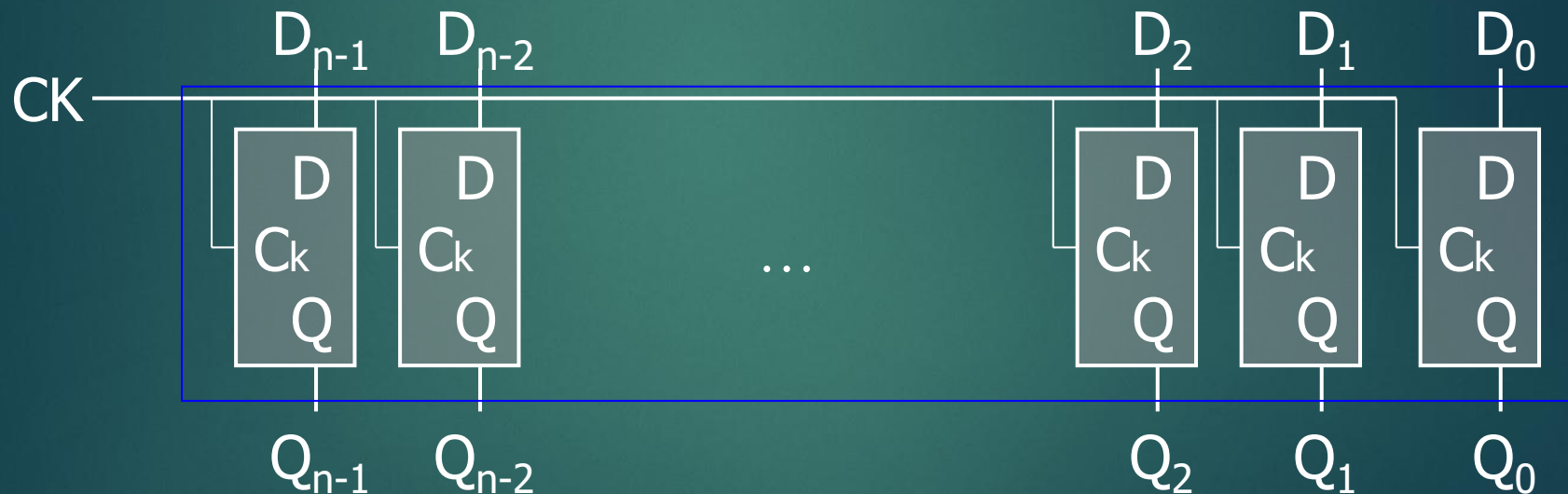- Consideremos un arreglo de n FF tipo D como los del ejemplo anterior, cada uno con su entrada D_i y su salida Q_i , con una sola entrada de reloj CK actuando sobre los n FF tipo D simultáneamente.



- Este arreglo es un registro de n bits

Ejemplo de “registro de 8 bits” - Chip con 8 FF-D (74374)

- En las imágenes se muestra un circuito integrado (de uso comercial identificado con la numeración 74374), de un registro de 8 bits, compuesto de 8 FF tipo D.


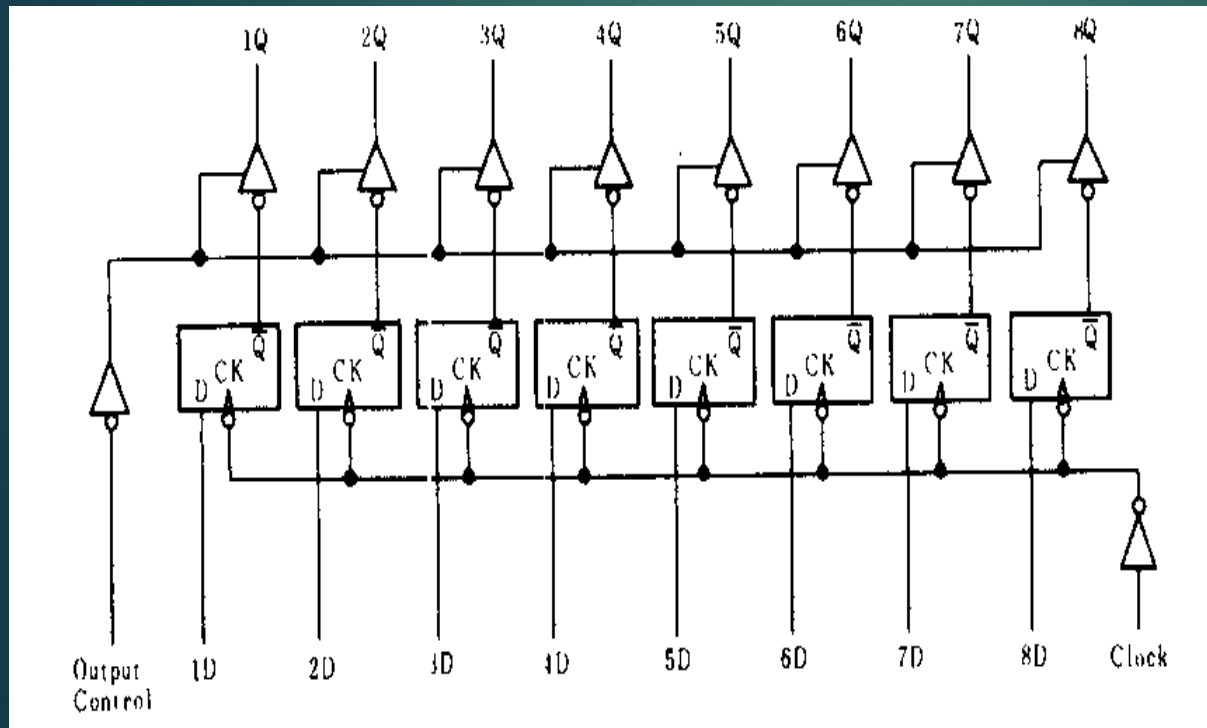


Diagrama funcional

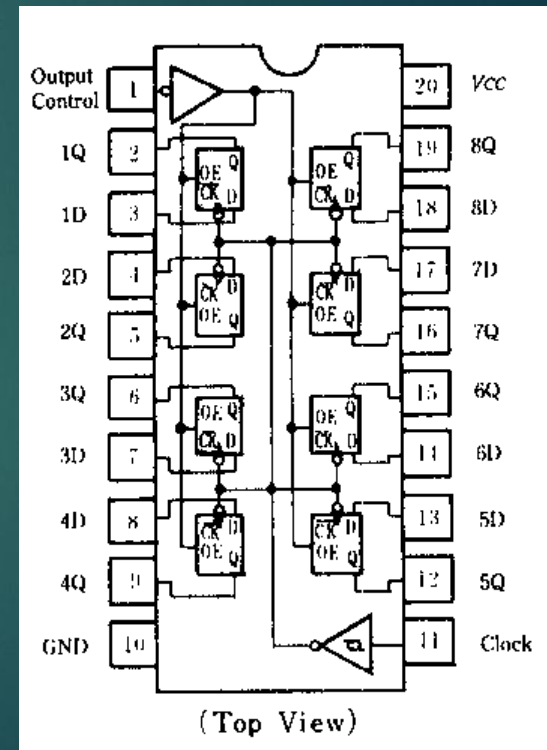

Esquema eléctrico

Registro con entrada de selección


73

Problema del registro básico

- En los registros básicos analizados, la señal CK está conectada a un reloj que siempre cambia de 0 a 1 y de 1 a 0 (con un período T , como se vió).
- Por la tabla de la verdad del FF D, cada vez que la señal CK cambia, la salida copia la entrada, “refrescando” el valor almacenado en cada FF D.
- Eso significa que si cambia alguna entrada, cambia la salida.
- Sería más deseable que cambie sólo cuando se quiere modificar su contenido, es decir cuando se lo quiere “escribir”.
- Para resolver esto se requieren 1 señal adicional, que permita controlar si se modifica el registro o no.

Registro de n bits con entrada de selección

 - Se puede modificar el circuito del registro de n bits, agregando a la entrada de Reloj una compuerta AND y una señal extra llamada Sel (“selección”).



- La señal de reloj se propaga a las entradas Ck de los FF D si la entrada Sel=1, si Sel=0 los FF D no reciben los cambios de la señal Reloj.

Ejemplo circuito secuencial 1:

Registro con desplazamiento


- Es un circuito compuesto por 2 bloques funcionales:
 - El circuito de desplazamiento (parte superior)
 - El circuito de registro (parte inferior)
- En la parte inferior izquierda hay una tabla que indica las funciones del circuito, de acuerdo a las entradas de control.

C1	C0	Función
0	0	sin cambios
0	1	carga de registro con desplazamiento a izquierda
1	0	carga de registro con desplazamiento a derecha
1	1	carga de registro sin desplazamiento


- En la parte inferior derecha de la filmina está el símbolo del circuito.

Ejemplo circuito secuencial 1:

Registro con desplazamiento

 

Control		Function
o ₄	o ₀	
0	0	No change
0	1	Shift left
1	0	Shift right
1	1	Parallel load

 

Ejemplo circuito secuencial 2:

Contador módulo 8

- Es un circuito secuencial que cuenta en 3 bits (módulo 8), en binario, desde 0 (000) hasta 7 (111).




Q2	Q1	Q0
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
0	0	1
0	1	0
1	1	1

- El contador avanza cada vez que el reloj cambia de 1 a 0.
- La entrada de Reset pone el contador en 0 (000).

Ejemplo circuito secuencial 2:

Contador módulo 8

78

   

Timing behavior


Registro con entradas de selección y de control del tipo de operación

79

- En general en un registro se pueden realizar 2 acciones:
 - Lectura: leer los n bits del registro (leer todas las salidas Q_i simultáneamente).
 - Escritura: escribir los n bits del registros (cargar, en los n registros D simultáneamente, a través de sus entradas D_i)
- Para resolver estas 2 acciones se requiere una señal adicional, que indique el tipo de operación a realizar: lectura (L) cuando está en 1, o escritura (\overline{E}) cuando está en 0.
- Al registro con entrada de selección le agregamos una entrada de control de operación L/\overline{E} .

Registro con entradas de selección y de control del tipo de operación


80

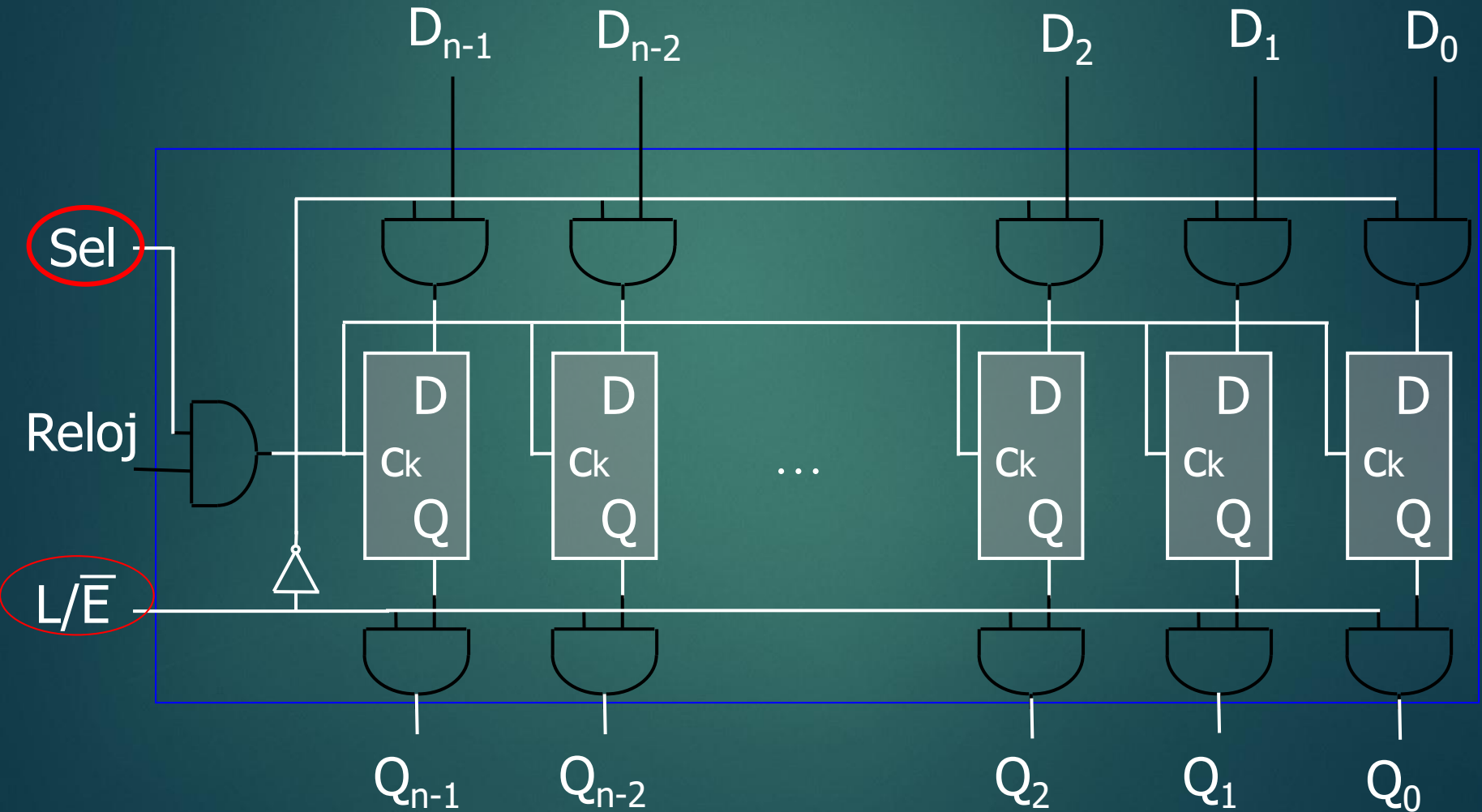

Modelo elemental de registro de n bits

81

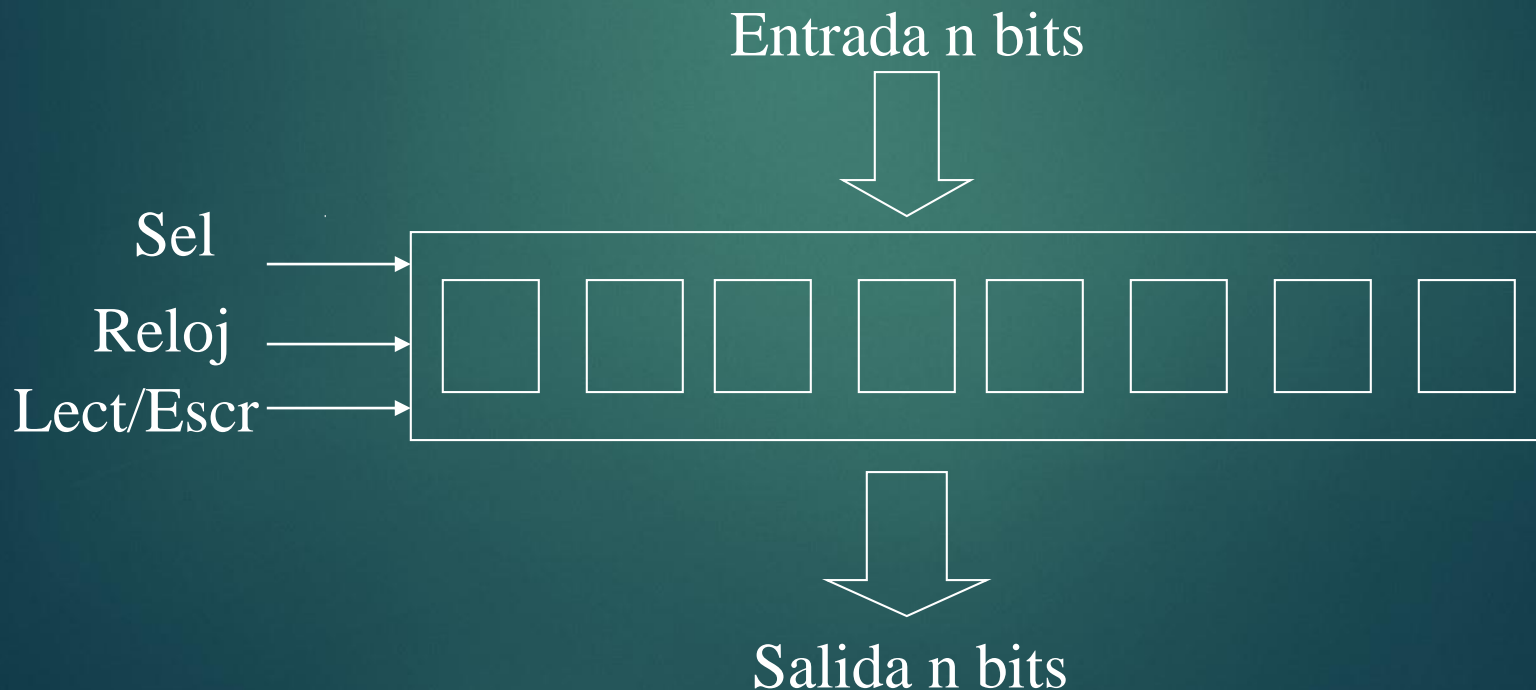- El modelo de un registro de n bits se representa como un bloque que contiene n elementos de almacenamiento (n FF D), n entradas de datos, n salidas de datos, una entrada de reloj, una entrada de selección, y una entrada de función.




Modelo elemental de memoria de 4 palabras de n bits por palabra

- Una memoria de 4 palabras de n bits por palabra se puede pensar como un arreglo bidimensional de 4 registros de n bits, al que se puede acceder de a uno a la vez.
- Cada palabra es un registro de n bits.
- Las 4 palabras tienen:
 - n entradas de datos comunes a las 4 palabras.
 - n salidas de datos comunes a las 4 palabras.
 - 1 reloj común a las 4 palabras.
 - 1 entrada de función (Lectura/escritura) común a las 4 palabras.
 - 2 entradas para la selección de 1 de las 4 palabras.

Modelo elemental de memoria de 4 palabras de n bits por palabra

 - Una memoria de 4 palabras de n bits por palabra (es decir $4 \times n$) se puede representar de la siguiente manera:



Modelo elemental de memoria de 4 palabras de n bits por palabra

- Observar que se proveen 2 señales A0 y A1 para la selección de 1 de los 4 registros (o palabras).
- Con 2 señales de selección se tienen 4 posibles combinaciones:

A1	A0	Sel_0	Sel_1	Sel_2	Sel_3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

- Se usa un decodificador 2 a 4 para decodificar las 2 señales de selección A0 y A1 en las 4 Sel_0, Sel_1, Sel_2 y Sel_3 requeridas para seleccionar 1 de los 4 registros.

Mayor información ...

- ▶ Operaciones Lógicas
 - ▶ Apunte 3 de Cátedra
- ▶ Circuitos Secuenciales
 - ▶ Apunte 5 de Cátedra
- ▶ Apéndice A: Lógica digital (A.3., A.4.)
 - ▶ Stallings, 5ta Ed.
- ▶ Capítulo 3: Lógica digital y representación numérica
 - ▶ Apuntes COC - Ingreso 2013